

פֿיזיקה וואסל / תרגיל בית 6

שאלה 2:

הדיודה שנמצאת מתחת R_2 דא טרם היה זרם ולכן גם R_2 אין זרם

$$R_T = R_1 + R_3 = 10k + 5k = 15k\Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{15} = 0.8mA$$

$$I_{R_1} = I_{R_3} = I = 0.8mA$$

שאלה 3:

הדיודה שנמצאת מתחת R_3 בקצוות והיא דא נכרימה זרם
גם R_3 אין זרם

$$R_{2,4} = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} = 2k\Omega \quad R_T = R_1 + R_{2,4} = 10 + 2 = 12k\Omega$$


$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{12} = 1mA$$

$$I_{2,4} = I_T = 1mA \quad U_{2,4} = I_{2,4} \cdot R_{2,4} = 1 \cdot 2 = 2V$$

$$U_2 = U_4 = U_{2,4} = 2V$$

$$I_4 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{2}{6} = 0.333mA$$

שאלה 5:

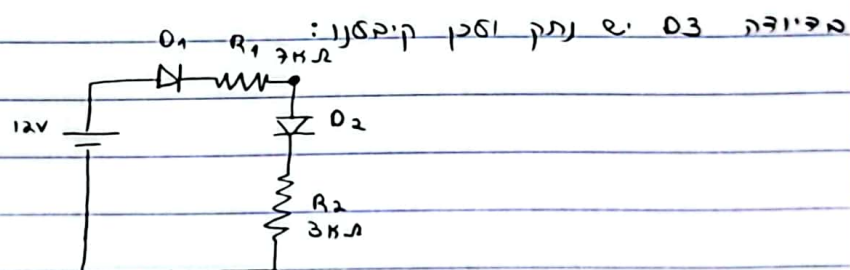


$$E = U_T - U_{D1} - U_{D2} = 12 - 0.7 - 0.7 = 10.6V$$

$$R = R_1 + R_2 + R_{D2} = 10.6k\Omega$$

$$I_T = \frac{E}{R} = \frac{10.6}{10.6} = 1mA$$

שאלה 6:

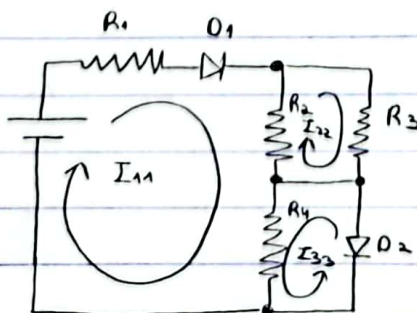

$$I_{11} = I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R1} = \frac{9.3}{3.1k} = 3mA$$

$$I_{11} \begin{cases} E - 0.65 = I_{11}(R_1 + R_{D1} + R_2 + R_4) - I_{22}(R_2) - I_{33} \cdot R_4 \\ E - 0.65 = 6.85 I_{11} - 3 I_{22} - 0.5 I_{33} \end{cases}$$

$$I_{22} \begin{cases} 0 = -I_{11} \cdot R_2 + I_{22}(R_2 + R_3) \\ 0 = -3 I_{11} + 5 I_{22} \end{cases}$$

$$I_{33} \begin{cases} -0.7 = -I_{11} \cdot R_4 + I_{33} \cdot R_4 \\ -0.7 = -0.5 I_{11} + 0.5 I_{33} \end{cases}$$

$$E - 0.65 = 20.55 - 3 I_{22} - 0.5 I_{33}$$

$$0 = -9 + 5 I_{22}$$

$$I_{22} = 1.8 \text{ mA}$$


$$-0.7 = -1.5 + 0.5 I_{33}$$

$$I_{33} = 1.6 \text{ mA}$$

$$E - 0.65 = 20.55 - 5.4 - 0.8$$

$$E = 15 \text{ V}$$

9 nSice

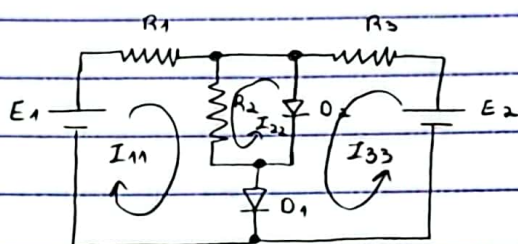

$$I_{11} \begin{cases} E_1 - U_{D1} = I_{11}(R_1 + R_2) - I_{22} \cdot R_2 \\ E_1 - 0.7 = 2 I_{11} - I_{22} \\ 9.3 = 2 I_{11} - I_{22} \end{cases}$$

$$I_{22} \begin{cases} -U_{D2} = -I_{11} \cdot R_2 + I_{22} \cdot R_2 \\ -0.7 = -1 I_{11} + I_{22} \end{cases}$$

$$E_2 - U_{D1} - U_{D2} = I_{33} \cdot R_3$$

$$20 - 0.7 - 0.7 = 0.5 I_{33}$$

$$I_{33} = 37.2 \text{ mA}$$

$$I_{11} = 8.6 \text{ mA}$$

$$I_{22} = 7.9 \text{ mA}$$


$$\underline{I_{R1}} = I_{11} = 8.6 \text{ mA}$$

$$\underline{I_{R3}} = I_{33} = 37.2 \text{ mA}$$

$$\underline{I_{R2}} = I_{11} - I_{22} = 8.6 - 7.9 = 0.7 \text{ mA}$$

$$\underline{I_{D1}} = I_{11} + I_{33} = 8.6 + 37.2 = 45.8 \text{ mA}$$
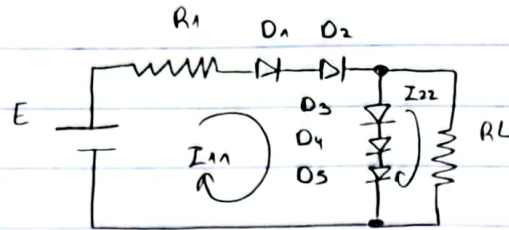
$$I_{D2} = I_{22} + I_{33} = 7.9 + 37.2 = 45.1 \text{ mA}$$



: 10 2012

$$\begin{aligned}
 I_{11} \left\{ \begin{aligned} E - U_{D1} - U_{D2} - U_{D3} - U_{D4} - U_{D5} &= I_{11}(R_1 + R_{D1} + R_{D2} + \\ &R_{D3} + R_{D4} + R_{D5}) - I_{22}(R_{D3} + R_{D4} + R_{D5}) \\ 20 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 &= I_{11}(0.5 + 0.05(5)) \\ &I_{22}(3(0.05)) \\ 16.5 &= 0.75 I_{11} - 0.15 I_{22} \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{22} \left\{ \begin{aligned} U_{D3} + U_{D4} + U_{D5} &= I_{22}(R_L + R_{D3} + R_{D4} + R_{D5}) - \\ &I_{11}(R_{D3} + R_{D4} + R_{D5}) \\ 0.7 \cdot 3 &= (0.3 + 3 \cdot 0.05) I_{22} - I_{11}(3 \cdot 0.05) \\ 2.1 &= -0.15 I_{11} + 0.45 I_{22} \\ I_{11} &= 24.57 \text{ mA} \quad I_{22} = 12.857 \text{ mA} \\ I_{RL} &= I_{22} = 12.857 \text{ mA} \\ U_{RL} &= I_{RL} \cdot R_L = 12.857 \cdot 0.3 = 3.85 \text{ V} \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$